

## Pipelined CPU Design

110 學年度第 2 學期

老師：朱守禮 老師

學生：

第 11 組

10820109 電資三 陳詩云

10820119 電資三 翁千涵

10820130 電資三 侯孝璇

## 一、背景

以 midterm project 撰寫的 ALU Design 為基礎，並參照課堂所學的 Pipelined Datapath，完成 Pipelined MIPS-Lite CPU 設計。

## 二、方法

根據本學期課程所教授之內容並參考講義內容，實現以下所需之模組。

(1)PC：依據輸入控制訊號看是否可將 PC+4 後的結果寫入 PC。此模組為循序邏輯(Sequential Logic)，須以 Clock 訊號同步。

(2)Sign Extend：將 16 位元的有號數擴充成 32 位元的輸出。此模組為組合邏輯(Combinational Logic)。

(3)Control：根據讀進來的指令產生對應的控制訊號。模組為循序邏輯(Sequential Logic)，須以 Clock 訊號同步。

(4)ALU：以 1-bit 的 Full Adder 為基礎，透過訊號的控制選擇要進行 AND，OR，ADD，SUB 還是 SLT 的功能，並依據課程講義所講述的設計方式，以 Ripple Carry 的進位方式，將 32 個 1-bit 的 ALU Bit Slice 連結起來，實現成一個 32-bit 的 ALU。此模組為組合邏輯(Combinational Logic)。

(5)Register File：依照輸入的暫存器編號讀取對應的資料，並根據 clock 訊號與 RegWrite 訊號在特定時間點開放寫入資料。此模組為循序邏輯(Sequential Logic)，須以 Clock 訊號同步。


(6)Memory：由 MemRead 訊號與 MemWrite 訊號分別控制資料的讀取與寫入，若讀取資料的條件成立則從記憶體讀取資料並存放於暫存器中；若寫入資料的條件成立，則將資料寫入記憶體指定的位址中。此模組為循序邏輯(Sequential Logic)，須以 Clock 訊號同步。

(7)Shifter：根據課程講義所描述的 Barrel Shifter 為設計方式，透過 5 個移位量，完成 32-bit 的左移 Shifter，而此模組為組合邏輯(Combinational Logic)。


(8)HiLo：儲存除法器計算後的結果，其中 Quotient 存於 32-bit 的 Lo 暫存器，Remainder 存於 32-bit 的 Hi 暫存器。此模組為循序邏輯(Sequential Logic)，因此須以 Clock 訊號同步。




(2) reg32

 


(3) sign\_extend

 


(4) control\_signle

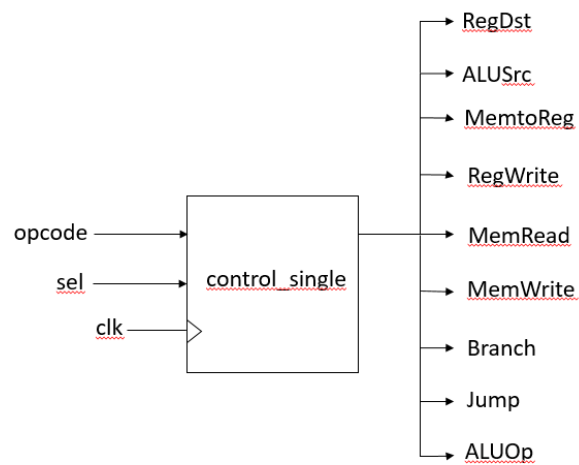


(5) alu\_ctl

 


(6) TotalALU

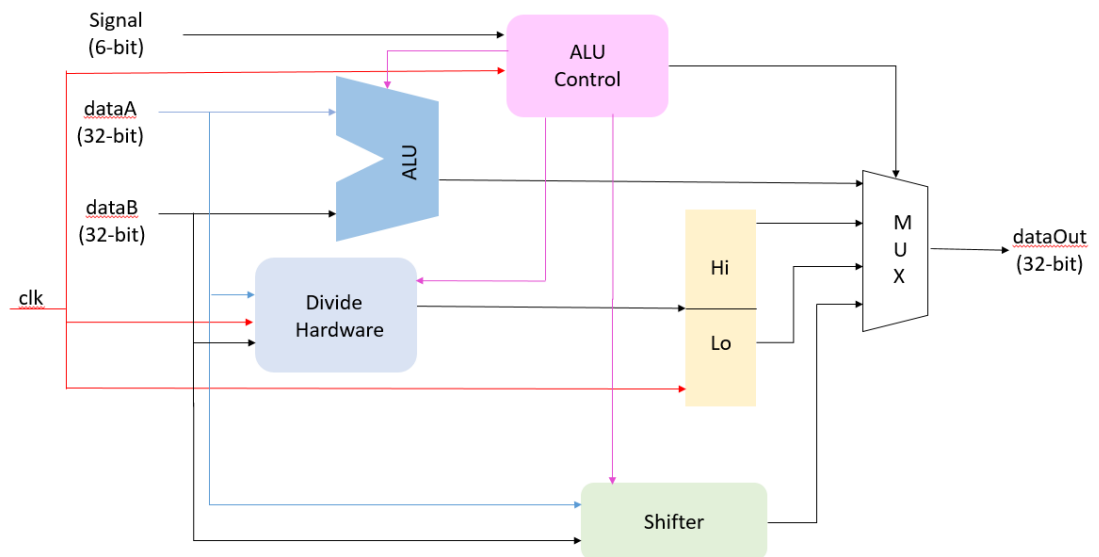


(7) mux2

 


(8) reg\_file

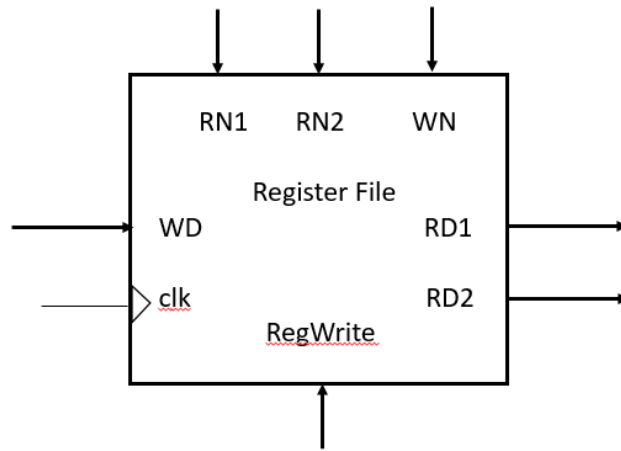


(9) memory

 


(10) IF\_ID

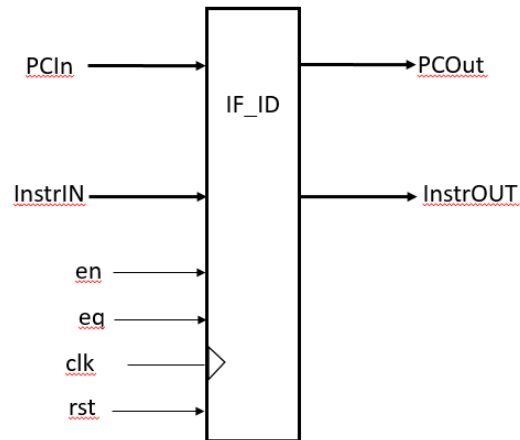


(11) ID\_EX

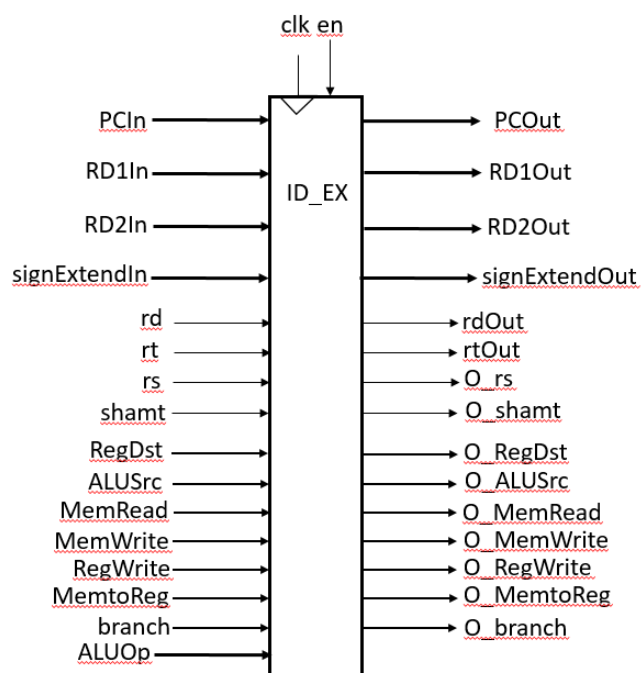


(12) EX\_MEM

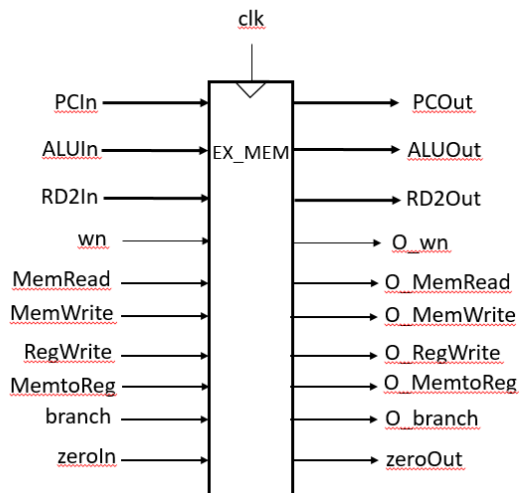

(13) MEM\_WB

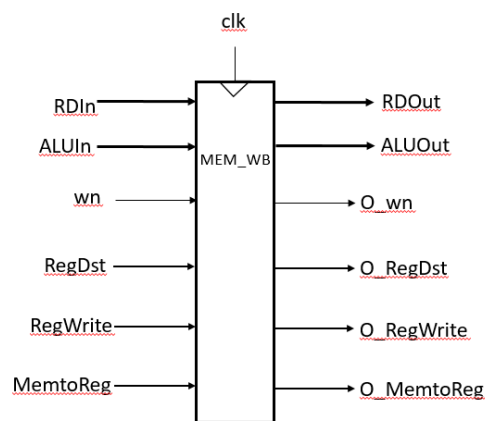


(14) mux3

 



### (15) ForwardingUnit+hazarDetection

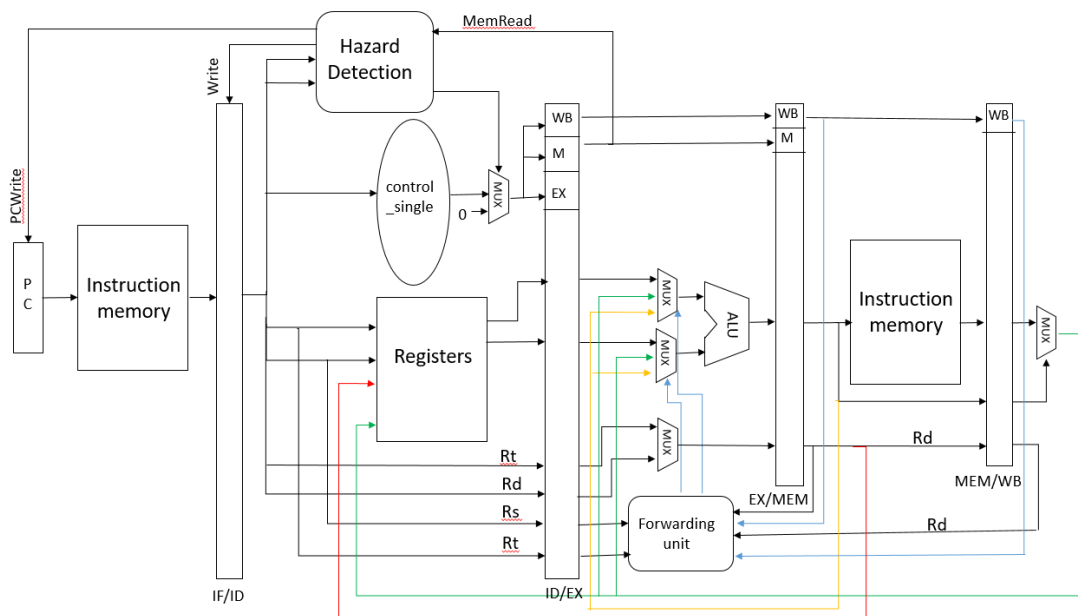

設計重點：

(1) 32-Bit ALU：將 1-bit 的 ALU 以 Ripple-Carry 的進位方式串接成一個完整的 32-Bit ALU，而 ALU 會透過控制訊號做出對應的動作，若控制訊號為 SUB 或 SLT，Carry In 的最低位元會輸入 1，否則便為 0，此動作是為了對被減數做 2's complement 中加 1 的動作。

最後 SLT 可依照兩運算元相減後的正負情形來判斷兩者間大小的關係，而該正負的判斷則取決於最後 sum 的最高位元，若為 1 則表示運算元 A 小於運算元 B，為 0 則表示運算元 A 大於等於運算元 B。

(2) Shifter：dataA 為要做 shift 的對象，dataB 是指要左移幾 bit 數，根據 dataB 的最後 5 個 bit 最多可將 dataA 位移 32 bits，每一層中 dataA 的每一 bit 都會根據該層 dataB 的值決定是否要做移位，為 1 的話則該位元的輸出為 dataA 的下一個位元值，為 0 的話則不移位，維持原本的數值。

(3) Divider：先將 temp 的 Lo 擺放被除數，Hi 則清除為 0，將其左移一個 bit 後，開始做 32 回合的處理，temp 的左半邊 = temp 的左半邊-除數，若 temp 為正數，則最低位元設為 1 並左移 1bit，若 temp 為負數，則將除數加回來、最低位元設為 0 並左移 1bit。32 回合結束後，將 temp 的左半邊右移一個 bit 回去，最後 temp 的 Hi 放的是運算結果的餘數，Lo 放的則是運算結果的商。

(4) Datapath：由 PC、ADD、Control Unit、Instruction Memory、Register File、EXTEND、ALU、ALU Control、Data Memory 與 MUX 等，多個 component 所組成的電路。每一階會由 Pipeline Registers 區隔開來，Instruction Fetch 的輸出會存放在 IF/ID 暫存器裡；Instruction Decode 的輸出會存放在 ID/EX 暫存器中；Execute/Address Calculation 的輸出會存放在 EX/MEM 暫存器裡；Memory Access(Read/write)的輸出則存放在 MEM/WB 暫存器中，藉此完成 Pipelined Execution。而其中會透過 Control Unit 送控制訊號給各個 MUX，幫助選擇該指令所需之輸出。

(5) Branch：當讀取到的指令被解譯為 beq 或 bne 後，會判斷 RD1 與 RD2 是兩者是否相等。若為 beq 且 RD1 與 RD2 相等，或為 bne 且 RD1 與 RD2 不相等的話，則改變控制訊號 PCSrc，再透過 MUX 選擇輸出，PC+4 與經過 extend 後再做 2-bit 左移的 offset 之相加後，再寫回 PC。

(6) Jump：當讀取到的指令被解譯為 j 後，會將 PC+4 取四位元([31:28])再接上指令裡經過左移兩位元的 address([25:0])，根據控制訊號 Jump，透過 MUX 輸出該結果後，再寫回 PC。

(7) Memory Access：當讀取到的指令被解譯為 lw 時，會根據控制訊號 RegDst 使 Register File 的 WN 放的是 rt 暫存器，再透過控制訊號 ALUSrc，使 MUX 選擇讓經過 extend 成 32 bits 的 offset 作為輸出，使 RD1 與其能夠作為 ALU 的兩個 input，再透過控制訊號 Operation 來選擇要讓 ALU 做相加的工作，最後進入 Data Memory，會再透過控制訊號 MemtoReg 來決定是否要將資料寫回 Register File 的 WD。

若為 sw，會根據控制訊號 RegDst 使 Register File 的 RN2 放的是 rt 暫存器，再透過控制訊號 ALUSrc，使 MUX 選擇讓經過 extend 成 32 bits 的 offset 作為輸出，使 RD1 與其能夠作為 ALU 的兩個 input，再透過控制訊號 Operation 來選擇要讓 ALU 做相加的工作，輸出將作為 Data Memory 中的 ADDR，而 RD2 也會作為 Data Memory 中，要寫入的資料 WD。

(8) ori：當指令被解譯為 ori 時，其作用在於將指令[15:0]的 immed 擴充至 32 bits，再與 rs 裡的值進行 OR 運算，再將結果存至 rt。

(9) nop：當指令被解譯為 nop 時，則為 no operation

## 四、結果與討論

### (1) 模擬結果：

```
0, reading data: Mem[ 0] => 2385444864
0, reg_file[ 0] => 0 (Port 1)
0, reg_file[ 0] => 0 (Port 2)
0, PC: 0
0, LW

1, reading data: Mem[ 4] => 372310019
1, reg_file[17] => 2 (Port 1)
1, reg_file[15] => 21 (Port 2)
1, PC: 4
1, BNE

2, reg_file[17] => 2 (Port 2)
2, PC: 4
2, wd: x
2, NOP

3, reading data: Mem[ 8] => 305201154
3, reading data: Mem[ 2] => 256
3, reg_file[ 0] => 0 (Port 1)
3, reg_file[ 0] => 0 (Port 2)
3, PC: 8
3, BEQ

4, reg_file[17] => 2 (Port 1)
4, reg_file[17] => 2 (Port 2)
5, reg_file[15] <= 256 (Write)
4, PC: 8
4, wd: 256
4, NOP

5, reading data: Mem[ 20] => 36735008
5, reg_file[ 0] => 0 (Port 1)
5, reg_file[ 0] => 0 (Port 2)
5, PC: 20
5, wd: x
5, ADD
```

```
6, reading data: Mem[ 24] => 134217735
6, reg_file[17] => 2 (Port 1)
6, reg_file[16] => 1 (Port 2)
6, PC: 24
6, J

7, reading data: Mem[ 28] => 38834213
7, reg_file[ 0] => 0 (Port 1)
7, reg_file[ 0] => 0 (Port 2)
7, PC: 28
7, wd: x
7, OR

8, reading data: Mem[ 32] => 36735008
8, reg_file[18] => 3 (Port 1)
8, reg_file[16] => 1 (Port 2)
8, PC: 32
8, wd: 0
8, ADD

9, reading data: Mem[ 36] => 38834210
9, reg_file[17] => 2 (Port 1)
9, PC: 36
9, wd: 3
9, SUB

10, reg_file[17] <= 3 (Write)
10, reg_file[18] => 3 (Port 1)
10, reading data: Mem[ 40] => 38834213
10, PC: 40
10, wd: x
10, OR

11, reading data: Mem[ 44] => 2886860824
11, PC: 44
11, SW

12, reg_file[18] <= 3 (Write)
```

```
12, reg_file[18] <= 3 (Write)
12, reading data: Mem[ 48] => 38797339
12, reg_file[ 0] => 0 (Port 1)
12, reg_file[18] => 3 (Port 2)
13, reg_file[17] <= 3 (Write)
12, PC: 48
12, wd: 3
12, DIVU

13, reading data: Mem[ 52] => 0
13, reg_file[18] => 3 (Port 1)
13, reg_file[16] => 1 (Port 2)
13, PC: 52
13, wd: 2
13, NOP

14, reg_file[18] <= 2 (Write)
14, reg_file[ 0] => 0 (Port 1)
14, reg_file[ 0] => 0 (Port 2)
15, reg_file[18] <= 3 (Write)
15, writing data: Mem[ 24] <= 3
14, PC: 56
14, wd: 3
14, NOP

15, PC: 60
15, wd: x
15, NOP

16, PC: 64
16, wd: 0
16, NOP

17, PC: 68
17, wd: 0
17, NOP

18, PC: 72
18, wd: 0
18, NOP
```

```
45, reading data: Mem[ 180] => 36880
45, PC: 180
45, wd: 0
45, MFHI

46, reading data: Mem[ 184] => 36882
46, PC: 184
46, wd: 0
46, MFLO

47, reading data: Mem[ 188] => 1218688
47, PC: 188
47, wd: 0
47, SLL


48, reading data: Mem[ 192] => 38967338
48, reg_file[18] => 3 (Port 2)
48, PC: 192
48, wd: 0
48, SLT

49, reading data: Mem[ 196] => 913571860
49, reg_file[18] => 3 (Port 1)
49, PC: 196
49, ORI

50, reg_file[18] <= 0 (Write)
50, reg_file[20] => 5 (Port 2)
50, reg_file[19] => 4 (Port 1)
50, reading data: Mem[ 200] => x
51, reg_file[18] <= 3 (Write)
50, PC: 200
50, control_single unimplemented opcode x
51, reg_file[ x] => x (Port 1)
51, reg_file[ x] => x (Port 2)
51, PC: 200
52, reg_file[19] <= 12 (Write)
51, control_single unimplemented opcode x
53, reg_file[19] <= 0 (Write)
```

(2) GTK wave 輸出圖形:

### 1.ADD module(PC+4)

 

當正緣觸發時，a 與 b 相加，並以 result 作為 output。因此為針對 PC+4 的 ADD，因此 a 為當前指令的位址，而 b 恆為 4。


e.g. 0ns : a = 00000000, b = 00000004, result = 00000004

10ns : a = 00000004, b = 00000004, result = 00000008

20ns : a = 00000014, b = 00000004, result = 00000018

而 20ns 時，a 之所以不是 00000008 而是 00000014 的原因在於，上一道指令為 beq 指令，因而修改過 PC。

### 2. Instruction Memory

 

在 Instruction Memory 中，MemRead 訊號恆設置為 1 且 MemWrite 訊號設置為 0，並在正緣觸發時，對 addr 做定址，從 Memory 中取出指令並存放在 rd 暫存器中。


e.g. addr = 00000000, rd = 8E2F0000 lw \$t7, \$s1

addr = 00000004, rd = 12310003 beq \$s1, \$s1, 3

addr = 00000014, rd = 08000007 j 7

與(1)的 e.g 對比，執行到 00000014 的指令時，因為指令為 jump，因此取出下一個要執行之位址時不會是原先的 00000018，而是 0000001C。

### 3. Data Memory

 


在 Data Memory 中，會根據控制訊號 MemRead 與 MemWrite 來決定對 Data Memory 的讀與寫，在前 20ns 時 MemRead 與 MemWrite 因 Control Unit 尚未發送訊號，因此為無訊號的狀態，wd、addr 與 rd 則為 don' t care。

而直到 30ns 時為例，正緣觸發且 MemRead 訊號為 1，意味著會對 Data Memory 做讀取，add 收到欲存取之記憶體位址，wd 收到欲寫入之資料，rd 則會輸出讀取到的記憶體資料。

再以 100ns 時為例，正緣觸發且 MemWrite 訊號為 1，意味著要對 Data Memory 做寫入，而 MemRead 訊號為 0，因此 rd 仍保持 don' t care 的狀態。


#### 4. Register File

 

指令執行的解碼階段中，Register File 有個 RegWrite 訊號 Clock 訊號，控制資料的寫入，RN1 與 RN2 對應的分別是 5-bit 的 rs 與 rt，也就是欲讀取之暫存器編號；WN 為欲寫入之暫存器編號；WD 為欲寫入暫存器之資料；RD1 與 RD2 則分別是 rs 與 rt 暫存器所讀取之資料。

以 30ns 時為例，可以看到正緣觸發且 RegWrite 訊號為 1，意味著此刻是可寫入的狀態，並且在 40ns 時 WD 有了新的資料(00000100)，若與 Data Memory 的波形圖一起看，能夠看到同樣在 30ns 時，rd 輸出了 00000100。


#### 5. Control Unit

 

在 32-bit 的 opcode 中會由 6-bit 的 op 來決定該指令的功能，並依此發送相對應的控制訊號。

以第一道指令為例，由於在此 opcode 是以 16 進制表示，若將 23 轉為二進制可以看作 100011，則可得知是為 lw 指令。依照執行 lw 所需的控制訊號，會分別將 RegDst、Branch、Jump 以及 MemWrite 設為 0；ALUSrc、MemtoReg、RegWrite 以及 MemRead 設為 1，並且 ALUOp 設為 000。


#### 6. Hazard Detection

 

根據特定的訊號(idEXMemRead)以及暫存器(IdExRt、instr2 所擷取出的 rs 和 rt 暫存器)判斷是否發生 hazard，並且輸出相對應的訊號。

若 PCWrite、IFIDWrite 以及 sel 皆輸出 1 的訊號，即表示沒發生 hazard，因此從該波形圖可看出期間並沒有發生 hazard。

## 7.Forwarding

 

根據特定的訊號 ExMemRegwrite 以及 MemRbRegWrite 以及暫存器 IdExRs、IdExRt、ExMemWn、MemRbWn，判斷是否發生 hazard 並輸出相對應的訊號。

由波形圖的 ForwardA 與 ForwardB 可看出 EX hazard 與 MEM hazard 的發生。

## 五、心得

陳詩云：本來以為這次 project 經過期中作業後會更順利，但好像也沒那麼順利，一開始要研究如何把 single\_cycle 的電路切成 pipeline，好不容易接好線之後又遇到 data hazard 的問題。我覺得這次作業除了要活用課堂所學還要非常細心，只要一個 input 或 output 寫錯就會造成後面指令執行錯誤，雖然這次作業有點複雜，不過可以學到很多東西，除了更了解 verilog 的語法，也更理解指令的執行路徑。

翁千涵：透過這次的期末作業，讓我以實作的方式更加了解課堂上的內容，雖然不是負責撰寫程式碼，但在寫書面報告與繪圖時，試著將所理解的內容轉換成文字，以便釐清思緒。在撰寫的過程十分燒腦，考驗邏輯是否能正確運作，除了理解程式碼之外，還需要將其結合課堂所學的理论觀點。有了這次的歷練讓我收穫很多，也期許自己能更加進步。

侯孝璇：在本次的專題裡應用了一學期以來所學習所有知識，在過程中遇到不理解的地方需要重複翻閱課程講義，在這反覆查詢間漸漸熟悉起課程內容，也算是作到複習的作用。現在也不由得再次感嘆電路設計的難度，元件透過導線的銜接都是相依的，又是平行處理，又要考慮效能等問題，經過多方思考與設計後才能獲得一個完整的電路。過程是有點痛苦的，但至少是有收穫的。

## 六、未來展望

透過本次期末專題之 Pipelined CPU Design 為基礎，面對相關作業時，能夠應用所學，設計並撰寫更佳的電路。

組員分工：

10820109 陳詩云 程式撰寫

10820119 翁千涵 書面報告與繪圖

10820130 侯孝璇 書面報告與繪圖